

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ**

Метод измерения коэффициента влияния
нестабильности источников питания на напряжение
и э. д. с. смещения нуля операционных усилителей

Integrated circuits. Method of measuring
the power sources instability effect on the operational
amplifiers zero drift voltage and emf

ГОСТ**23089.7—83**

ОКП 62 3403

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 сентября 1983 г. № 4165 срок действия установлен

с 01.01.84

Проверен в 1988 г. Постановлением Госстандарта СССР от 28.06.88 № 2430 срок действия продлен

до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на операционные усилители (ОУ) и устанавливает метод измерения коэффициента влияния неустойчивости источников питания на напряжение и э. д. с. смещения нуля $K_{ал, н. п.}$.

Общие требования к измерению и требования безопасности — по ГОСТ 23089.0—78.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3411—81 в части метода измерения коэффициента влияния неустойчивости источников питания (см. приложение 1).

1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Метод основан на изменении напряжения одного из источников питания или обоих источников питания одновременно и измерении приращения напряжения на выходе вспомогательного устройства балансировки (ВУБ) с последующим вычислением коэффициента влияния неустойчивости источников питания ОУ.

1.2. Электрический режим и условия измерений должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на ОУ конкретных типов.

Издание официальное

★

Переиздание. Май 1991 г.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

2.5. Измерители $PV1$, $PV2$ и $PV3$ должны обеспечивать измерение напряжений U_{x1} , U_{x2} ; $\Delta U_n'$, $\Delta U_n''$ с такой точностью, при которой погрешность определения разности напряжений $|U_{x1} - U_{x2}|$ и $|\Delta U_n' - \Delta U_n''|$ должна быть в пределах $\pm 2\%$, где U_{x1} и U_{x2} — выходные напряжения проверяемого ОУ для первого и второго измерений соответственно.

2.6. Значение сопротивления резистора $R_1 = R_2$ следует выбирать из условия

$$100R_{n, \max} < R_1 < 0,0005R_{вх} \quad (1)$$

где $R_{n, \max}$ — максимальное значение контактных сопротивлений переключателей и разъемов, используемых в измерительной установке;

$R_{вх}$ — входное дифференциальное сопротивление проверяемых ОУ.

Допустимые отклонения сопротивлений резисторов $R1$ и $R2$ должны быть в пределах $\pm 0,5\%$.

2.7. Значение сопротивления резистора $R_3 = R_4$ следует выбирать из условия

$$\frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot |U_{см, \max} + \Delta U_n + K_{вх, н, п, \max}| + R_3 |\Delta I_{вх, \max}| < |U'_{вых, \max}| \quad (2)$$

где $U_{см, \max}$ — максимальное значение напряжения (э. д. с.) смещения нуля ОУ;

ΔU_n — значение изменения напряжения питания;

$K_{вх, н, п, \max}$ — максимальное значение коэффициента влияния нестабильности источников питания ОУ;

$\Delta I_{вх, \max}$ — максимальное значение разности входных токов ОУ;

$U'_{вых, \max}$ — максимальное значение выходного напряжения ВУБ.

Если совместно с условием (2) выполняется условие

$$|U_{см, \max}| + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cdot |\Delta I_{вх, \max}| < 10 |\Delta U_n \cdot K_{вх, н, п, \max}| \quad (3)$$

то устройство DS из схемы измерительной установки исключают.

При наличии устройства DS дополнительно уточняют значение сопротивления резистора $R_3 = R_4$ исходя из условия

$$\frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot |\Delta U_{см} + \Delta U_n \cdot K_{вх, н, п, \max}| + R_3 |\Delta I_{вх, \max}| < |U'_{вых, \max}| \quad (4)$$

где $\Delta U_{см}$ — некомпенсированный остаток напряжения (э. д. с.) смещения нуля ОУ.

Допустимые отклонения сопротивлений резисторов $R3$ и $R4$ должны быть в пределах $\pm 0,5\%$.

2.8. Значение сопротивления резистора $R_5 = R_6$ указывают в стандартах или технических условиях на ОУ конкретных типов. Допустимые отклонения сопротивлений резисторов R_5 и R_6 должны быть в пределах $\pm 0,5\%$.

Дополнительно устанавливают требование к допустимому неравенству сопротивлений резисторов R_5 и R_6

$$|R_5 - R_6| \leq 0,01 \cdot \frac{\Delta U_n \cdot K_{вз, н, п, \min}}{\Delta I_{вх, ср}}, \quad (5)$$

где $\Delta I_{вх, ср}$ — изменение среднего входного тока ОУ при изменении напряжения питания на ΔU_n .

$K_{вз, н, п, \min}$ — минимальное значение коэффициента влияния неустойчивости источников питания на напряжение (э. д. с.) смещения нуля.

2.9. Устройство выборки и хранения DS должно обеспечивать компенсацию напряжения (э. д. с.) смещения нуля проверяемого ОУ и хранение напряжения выборки за время измерения. Дрейф выходного напряжения устройства DS не должен превышать

$$\Delta U_{DS} \leq 0,01 \cdot \frac{R_2 + R_4}{R_2} \cdot K_{вз, н, п, \min} \cdot |U'_n - \Delta U'_n|, \quad (6)$$

где ΔU_{DS} — дрейф выходного напряжения устройства DS ;

$\Delta U'_n - \Delta U''_n$ — абсолютное значение изменения напряжения питания ОУ.

Выходное сопротивление устройства DS должно удовлетворять условию

$$R_{вых, DS} \leq 0,01 R_4, \quad (7)$$

где $R_{вых, DS}$ — выходное сопротивление устройства DS .

2.10. Коэффициент усиления ВУБ выбирают из условия

$$K'_{y, U} \geq \frac{R_1 + R_3}{R_1} \cdot \frac{100}{K_{y, U, \min}}, \quad (8)$$

где $K'_{y, U}$ — коэффициент усиления ВУБ с введенной отрицательной связью. Коэффициент усиления ВУБ при разомкнутой обратной связи должен быть более 60 дБ;

$K_{y, U, \min}$ — минимальное значение коэффициента усиления ОУ.

2.11. Измерительные приборы и элементы, указанные в электрической структурной схеме, допускается заменять другими устройствами, выполняющими те же функции и обеспечивающими точность измерений, указанную в настоящем стандарте.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Подключают ОУ к измерительной установке.

3.2. Подают напряжения на ОУ от источников постоянного на-

пряжения $G1$ и $G2$ и на ВУБ от источника постоянного напряжения $G5$.

3.3. При измерении коэффициента влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля коммутирующие устройства $S1$ и $S2$ разомкнуты, а при измерении коэффициента влияния нестабильности источников питания на э. д. с. смещения нуля замкнуты.

3.4. Компенсируют устройством DS напряжение (э.д.с.) смещения нуля ОУ, для чего устройство DS (при коммутирующих устройствах $S3$ и $S4$ в положении 1) включают в режим выборки.

3.5. Переводят устройство DS в режим хранения.

3.6. При определении $K_{\text{эл. и. п.}}^+$ положительного источника напряжения $G1$ переводят устройство коммутации $S3$ в положение 2.

3.7. От источника постоянного напряжения $G3$ подают положительное напряжение $\Delta U_{\text{п}}^+$.

3.8. Измеряют напряжение $\Delta U_{\text{п}}^+$ измерителем $PV2$.

3.9. Измеряют напряжение U_{x1} на выходе ВУБ измерителем $PV1$.

3.10. От источника постоянного напряжения $G3$ подают отрицательное напряжение $\Delta U_{\text{п}}^-$.

3.11. Измеряют напряжение $\Delta U_{\text{п}}^-$ измерителем $PV2$.

3.12. Измеряют напряжение U_{x2} на выходе ВУБ измерителем $PV1$.

3.13. При определении $K_{\text{эл. и. п.}}^-$ отрицательного источника напряжения переводят устройство коммутации $S3$ в положение 1, а $S4$ — в положение 2.

3.14. От источника постоянного напряжения $G4$ подают отрицательное напряжение $\Delta U_{\text{п}}^-$.

3.15. Измеряют напряжение $\Delta U_{\text{п}}^-$ измерителем $PV3$.

3.16. Измеряют напряжение U_{x3} на выходе ВУБ измерителем $PV1$.

3.17. От источника постоянного напряжения $G4$ подают положительное напряжение $\Delta U_{\text{п}}^+$.

3.18. Измеряют напряжение $\Delta U_{\text{п}}^+$ измерителем $PV3$.

3.19. Измеряют напряжение U_{x4} на выходе ВУБ измерителем $PV1$.

3.20. Для определения $K_{\text{эл. и. п.}}$ при одновременном изменении напряжений источников напряжения $G1$ и $G2$ переводят коммутирующие устройства $S3$ и $S4$ в положение 2.

3.21. От источника постоянного напряжения $G3$ подают положительное напряжение $\Delta U_{\text{п}}^+$, а от источника $G4$ — отрицательное напряжение $\Delta U_{\text{п}}^-$ такого значения, чтобы соблюдалось условие

$$\frac{\Delta U_n'^+}{\Delta U_n'^-} = \frac{U_n^+}{U_n^-} \quad (9)$$

3.22. Измеряют напряжения $\Delta U_n'^+$ и $\Delta U_n'^-$ измерителями *PV2* и *PV3* соответственно.

3.23. Измеряют напряжение U_{x5} на выходе ВУБ измерителем *PV1*.

3.24. От источника постоянного напряжения *G3* подают отрицательное напряжение $\Delta U_n'^-$, а от источника *G4* — положительное напряжение $\Delta U_n'^+$ такого значения, чтобы соблюдалось условие

$$\frac{\Delta U_n'^-}{\Delta U_n'^+} = \frac{U_n^+}{U_n^-} \quad (10)$$

3.25. Измеряют напряжения $\Delta U_n'^-$ и $\Delta U_n'^+$ измерителями *PV2* и *PV3* соответственно.

3.26. Измеряют напряжение U_{x6} на выходе ВУБ измерителем *PV1*.

Примечание. Выбор вида измерений коэффициента влияния (пп. 3.6—3.19 или пп. 3.20—3.26) — по стандартам и техническим условиям на ОУ конкретных типов.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Значение коэффициента влияния нестабильности положительного источника питания на напряжение (э.д.с.) смещения нуля ОУ определяют по формуле

$$K_{\text{эл,и,п}}^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_3} \cdot \frac{|U_{x2} - U_{x3}|}{|\Delta U_n'^+ - \Delta U_n'^-|} \quad (11)$$

4.2. Значение коэффициента влияния нестабильности отрицательного источника питания на напряжение (э. д. с.) смещения нуля ОУ определяют по формуле

$$K_{\text{эл,и,п}}^- = \frac{R_1}{R_1 + R_3} \cdot \frac{|U_{x2} - U_{x4}|}{|\Delta U_n'^- - \Delta U_n'^+|} \quad (12)$$

4.3. Значение коэффициента влияния нестабильности источников питания на напряжение (э. д. с.) смещения нуля ОУ определяют по формуле

$$K_{\text{эл,и,п}} = \frac{R_1}{R_1 + R_3} \cdot \frac{|U_{x5} - U_{x6}|}{|\Delta U_n'^+ - \Delta U_n'^- - \Delta U_n'^- + \Delta U_n'^+|} \quad (13)$$

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Погрешность измерения коэффициента влияния нестability источников питания без учета теплового и временного дрейфа, а также шумовых параметров проверяемого ОУ должна быть в пределах $\pm 10\%$ с доверительной вероятностью не менее 0,997.

5.2. Суммарную погрешность измерения коэффициента влияния нестability источников питания на напряжение (э. д. с.) смещение нуля указывают в стандартах или технических условиях на ОУ конкретных типов.

5.3. Определение показателей точности измерения приведено в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ F
Справочное

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 23089.7—83
СТ СЭВ 3411—81**

ГОСТ 23089.7—83 соответствует п. 3.3 СТ СЭВ 3411—81.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА ВЛИЯНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ИСТОЧНИКОВ
ПИТАНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ (э. д. с.) СМЕЩЕНИЯ НУЛЯ

1. Коэффициент влияния неустойчивости источников питания на напряжение (э. д. с.) смещения нуля определяют из уравнения

$$(U_{x1} - U_{x2}) \left[1 + a \cdot K_{y,U} \cdot K'_{y,U} \cdot \left(1 - \frac{1}{2K_{oc,cf}} \right) \left(1 + \frac{1}{2K'_{oc,cf}} \right) \right] = \\ = K_{y,U} \cdot K'_{y,U} \cdot K_{эл,н,п} (\Delta U'_n - \Delta U''_n) \left(1 + \frac{1}{2K'_{oc,cf}} \right) \cdot \left[1 + \right. \\ \left. + \frac{\Delta I_{вх,ср}(R_b - R_c)}{\Delta U'_n - \Delta U''_n} \cdot \frac{1}{K_{эл,н,п}} \right], \quad (1)$$

где $K_{y,U}$; $K'_{y,U}$ — коэффициенты усиления ОУ и ВУБ соответственно;

$K_{oc,cf}$; $K'_{oc,cf}$ — коэффициенты ослабления синфазных входных напряжений ОУ и ВУБ соответственно;

$\Delta I_{вх,ср}$ — изменение среднего значения входного тока ОУ при изменении напряжения источника питания на значение $\Delta U'_n - \Delta U''_n$;

$$a = \frac{R_1}{R_1 + R_2}; \quad (2)$$

$$R_b = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} + R_5; \quad (3)$$

$$R_c = \frac{R_2 \cdot R_4}{R_2 + R_4} + R_6. \quad (4)$$

При соблюдении условий:

$$a \cdot K_{y,U} \cdot K'_{y,U} \gg 1, \quad (5)$$

$$\frac{1}{2K_{oc,cf}} \ll 1, \quad (6)$$

$$\frac{1}{2K'_{oc,cf}} \ll 1, \quad (7)$$

$$\frac{\Delta I_{вх,ср}(R_b - R_c)}{\Delta U'_n - \Delta U''_n} \cdot \frac{1}{K_{эл,н,п}} \ll 1 \quad (8)$$

и с учетом алгебраических значений напряжений получаем формулу (11) настоящего стандарта для определения коэффициента влияния неустойчивости источников питания.

Формулы (12) и (13) настоящего стандарта выводятся аналогично.

2. Составляющие суммарной погрешности измерения

2.1. Погрешность δ_1 , вызванную условием (5), определяют по формуле

$$\delta_1 \leq \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{K_{y,U,\min} \cdot K'_{y,U}}, \quad (9)$$

где $K_{y,U,\min}$ — минимальное значение коэффициента усиления ОУ;

$K'_{y,U}$ — коэффициент усиления ВУБ.

2.2. Погрешность δ_2 , вызванную условием (6), определяют по формуле

$$\delta_2 \leq \frac{1}{2K'_{oc,сф}}. \quad (10)$$

2.3. Погрешность δ_3 , вызванную дрейфом выходного напряжения устройства DS , определяют по формуле

$$\delta_3 \leq \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta U'_n - \Delta U''_n} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_4} \cdot \frac{1}{K_{вв,н,п,\min}}, \quad (11)$$

где ΔU_{DS} — дрейф выходного напряжения устройства DS за время измерения;

$K_{вв,н,п,\min}$ — минимальное значение коэффициента влияния нестабильности источников питания проверяемых ОУ.

2.4. Погрешность δ_4 , вызванную неравенством сопротивлений R_b и R_c , определяют по формуле

$$\delta_4 \leq \frac{\Delta I_{вх,ср} (R_b - R_c)}{\Delta U'_n - \Delta U''_n} \cdot \frac{1}{K_{вв,н,п,\min}}, \quad (12)$$

где $\Delta I_{вх,ср}$ — изменение среднего значения входного тока ОУ при изменении напряжения питания на $|\Delta U'_n - \Delta U''_n|$.

2.2. Погрешность δ_5 , вызванную отклонением сопротивлений резисторов обратной связи $R1$ и $R3$ от номинального значения определяют по формуле

$$\delta_5 = \delta \left(\frac{R_3}{R_1} \right) \leq \sqrt{2\delta_R}, \quad (13)$$

где δ_R — относительная погрешность номинальных значений сопротивлений резисторов $R1$ и $R3$.

2.6. Погрешность δ_6 , вызванную конечным значением $K_{oc,сф}$ ОУ, определяют по формуле

$$\delta_6 \leq \frac{1}{2K_{oc,сф,\min}}. \quad (14)$$

2.7. Погрешность измерения разности напряжений $|U_{x1} - U_{x2}| - \delta_7$ определяют по формуле

$$\delta_7 = \delta |U_{x1} - U_{x2}|. \quad (15)$$

2.8. Погрешность измерения разности напряжений $|\Delta U'_n - \Delta U''_n| - \delta_8$ определяют по формуле

$$\delta_8 = \delta |\Delta U'_n - \Delta U''_n|. \quad (16)$$

2.9. Погрешность δ_9 , вызванную неточностью установки и поддержания напряжений источников напряжения *G1* и *G3* определяют по формуле

$$\delta_9 = K \delta U_n, \quad (17)$$

где K — коэффициент влияния неточности установки и поддержания напряжений *G1* и *G3*;

δU_n — суммарная погрешность установки напряжений источников питания.

2.10. Погрешность δ_{10} , вызванная тепловым и временным дрейфом, оценивают для каждого конкретного типа ОУ.

2.11. Погрешность δ_{11} , вызванную шумовыми параметрами проверяемого ОУ, оценивают статистической обработкой ряда измерений конкретных типов ОУ.

3. Суммарная погрешность

3.1. Суммарная погрешность измерения коэффициента влияния неустойчивости источников питания должна быть в интервале, определяемом по формуле

$$\delta_{\Sigma} = \pm |\delta_1| + |\delta_6| + \sqrt{\delta_2^2 + \delta_3^2 + \delta_4^2 + \delta_5^2 + \delta_7^2 + \delta_8^2 + \delta_9^2 + \delta_{10}^2 + \delta_{11}^2}. \quad (18)$$